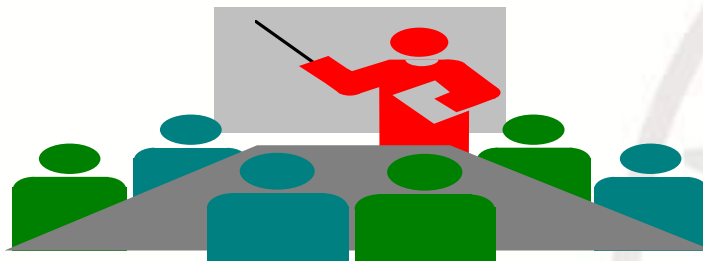




浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



逻辑与计算机设计基础

逻辑与计算机设计基础实验 与课程设计

实验六

7段码显示译码器设计

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

zjsqs@zju.edu.cn



Course Outline





实验目的

1. 掌握七数码管显示原理
2. 掌握七段码显示译码设计
3. 掌握多位数码管扫描显示控制
4. 进一步熟悉ISE平台，利用原理图综合学习Verlog-HDL语言



实验环境

实验设备

1. 计算机（Intel Core i3以上，1GB内存以上）系统
2. Sword 开发板
3. Xilinx ISE12.4及以上开发工具

材料

无

Course Outline

A vertical diagram showing four steps of a course outline. Each step is represented by a white circle on the left, connected by a vertical line, with a corresponding colored rectangular bar to its right. The bars are blue, yellow, blue, and blue from top to bottom.

实验目的与实验环境

实验任务

实验原理

实验操作与实现

实验任务



1. 设计十六进制通用七段显示译码电路
2. 仿真测试并封装MC14495兼容显示译码器
3. 设计实现四位十六进制数动态扫描显
4. 设计实现八位十六进制数静态显示*
5. 学习显示译码电路的HDL描述方法


Course Outline




7段显示(器)结构

- 由7+1个LED构成的数字显示器件
- 每个LED显示数字的一段，另一个为小数点
- LED的正极(负极)连在一起，另一端作为点亮的控制
 - 共阳：正极连在一起，负极=0，点亮
 - 共阴：负极连在一起，正极=1，点亮

阳极(Common anode)

 


X	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
B	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
D	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

 

共阳7段码显示器结构和显示原理

共阳连接：8个LED正极连在一起，负极低电平时点亮

共阴连接：8个LED负极连在一起，正极高电平时点亮

 

Hex 7- segment decoder


common anode



兼容MC14495
略掉:

Pin11=VCR

Pin4=h+i

 

其它

共阳: 74LS46/47

共阴: 74LS48/49

CMOS4511

Hex	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	BI/LE	a	b	c	d	e	f	g	p
0	0 0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	1	p
1	0 0 0 1	1	1	0	0	1	1	1	1	p
2	0 0 1 0	1	0	0	1	0	0	1	0	p
3	0 0 1 1	1	0	0	0	0	1	1	0	p
4	0 1 0 0	1	1	0	0	1	1	0	0	p
5	0 1 0 1	1	0	1	0	0	1	0	0	p
6	0 1 1 0	1	0	1	0	0	0	0	0	p
7	0 1 1 1	1	0	0	0	1	1	1	1	p
8	1 0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	P
9	1 0 0 1	1	0	0	0	0	1	0	0	P
A	1 0 1 0	1	0	0	0	1	0	0	0	P
B	1 0 1 1	1	1	1	0	0	0	0	0	P
C	1 1 0 0	1	0	1	1	0	0	0	1	P
D	1 1 0 1	1	1	0	0	0	0	1	0	P
E	1 1 1 0	1	0	1	1	0	0	0	0	P
F	1 1 1 1	1	0	1	1	1	0	0	0	P
X	x x x x	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Hex to 7-segment decoder: Simplifying

a

0	1	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0

b

0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
0	0	1	0

c

0	0	0	1
0	0	0	0
1	0	1	1
0	0	0	0

d

0	1	0	0
1	0	1	0
0	0	1	0
0	0	0	1

e

0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	0	0
0	1	0	0

$$a = \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_1D_0 + \bar{D}_3D_2\bar{D}_1\bar{D}_0 + D_3\bar{D}_2D_1D_0 + D_3\bar{D}_2D_1\bar{D}_0$$

$$b = \bar{D}_3D_2\bar{D}_1D_0 + D_2D_1\bar{D}_0 + D_3D_2\bar{D}_0 + D_3D_1D_0$$

$$c = \bar{D}_3\bar{D}_2D_1\bar{D}_0 + D_3D_2\bar{D}_0 + D_3D_2D_1$$

有错误请修整

f

0	1	1	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	0	0	0

g

1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	0	0
0	0	0	0

$$d = \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_1D_0 + \bar{D}_3D_2\bar{D}_1\bar{D}_0 + D_2D_1D_0 + \bar{D}_3D_2D_1\bar{D}_0$$

$$e = \bar{D}_3D_0 + \bar{D}_3D_2\bar{D}_1 + \bar{D}_2\bar{D}_1D_0$$

$$f = \bar{D}_3\bar{D}_2D_0 + \bar{D}_3\bar{D}_2D_1 + \bar{D}_3D_1D_0 + D_3D_2\bar{D}_1D_0$$

$$g = \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_1 + \bar{D}_3D_2D_1D_0 + D_3D_2\bar{D}_1\bar{D}_0$$


Hex to 7-segment decoder Schematic

兼容MC14495

- 省略VCR(Pin11)和h+i(Pin4)功能

D3	D2	D1	D0	LE	point
a	b	c	d	e	f
g	p				

MC14495_ZJU

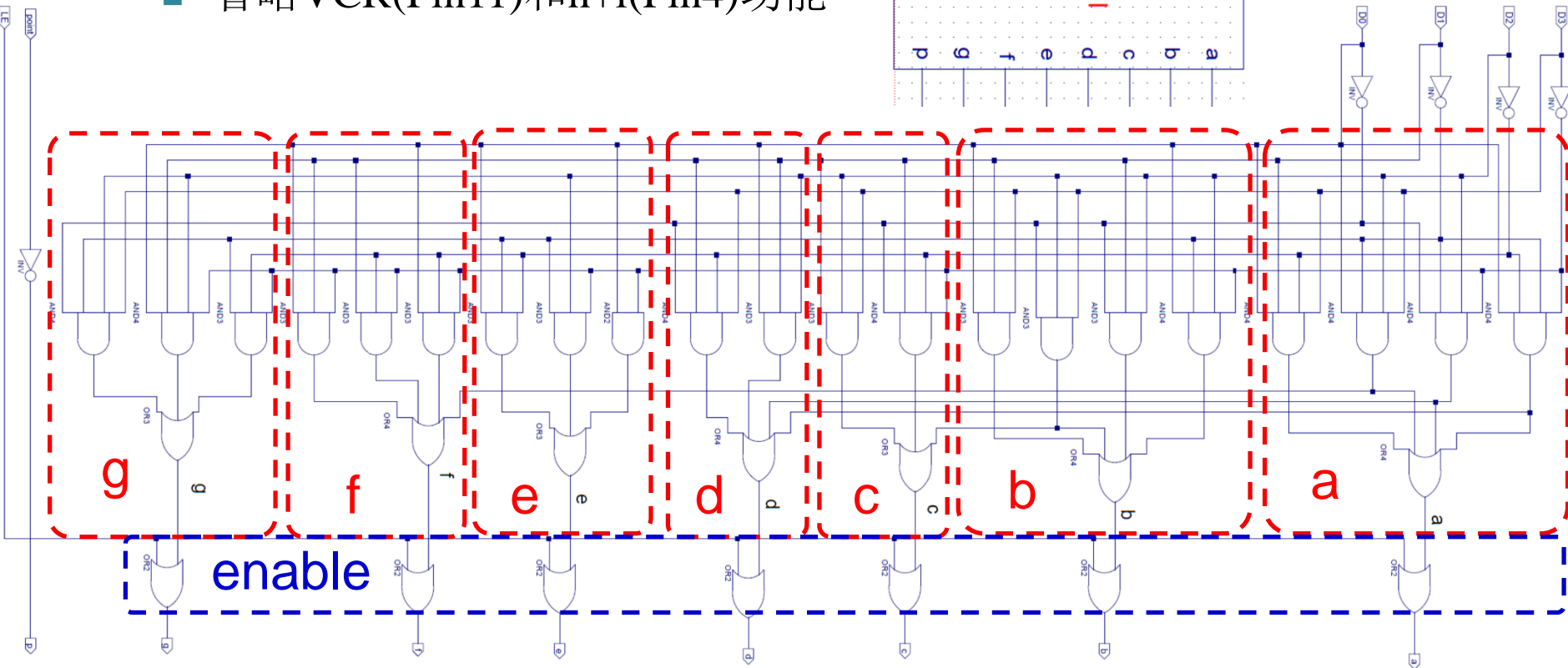

多位七段数码管显示原理

静态显示

- 每个7段码对应一个显示译码电路

动态扫描显示：时分复用显示

- 利用人眼视觉残留
- 一个7段码译码电路分时为每个7段码提供译码


控制时序

- 用定时计数信号控制公共极，分时输出对应七段码的显示信号：

动态扫描

4位七段码结构



- 正极：公共端
- 七段信号并联

 

分时控制示意

□ 动态扫描

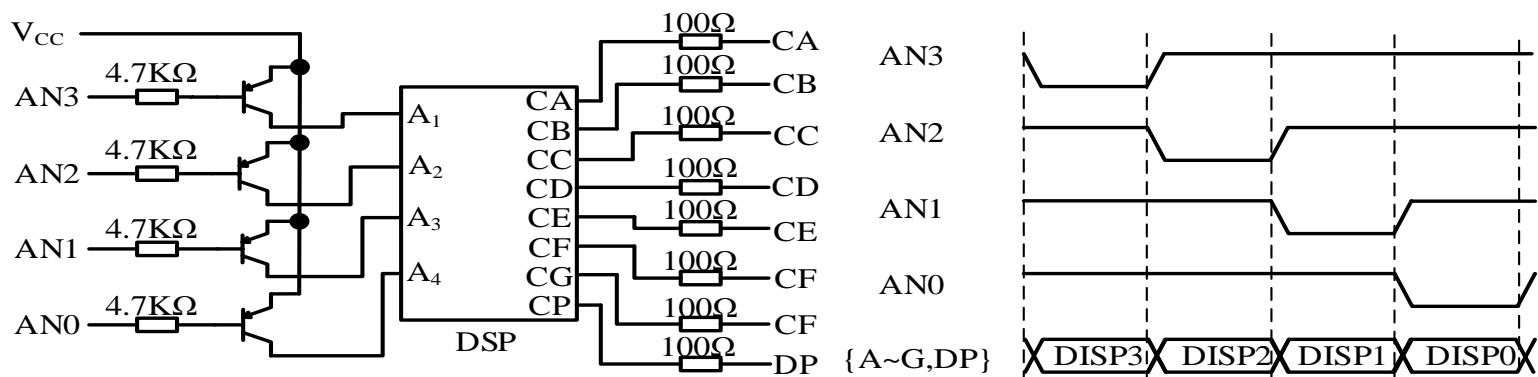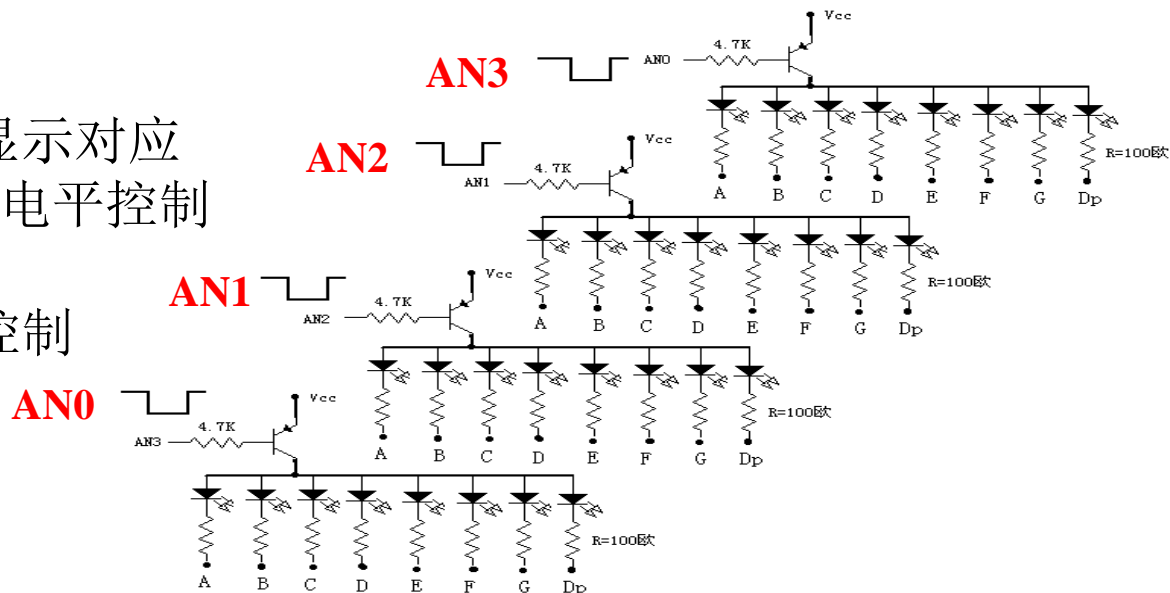- 低电平与输入显示对应
- 共阳：但低电平控制
- 分时送 $a \sim g, p$
- 可用序列信号控制



七段数码管显示控制电路图

时分复用显示控制方法示意图


四位七段动态显示控制

动态扫描显示方案

- 扫描信号来自计数器：**时序转化为组合电路**
- 由板载时钟clk(50MHz)作为计数器时钟，分频后输入到数据选择器的控制端，作为数码管扫描信号
- 计数器的分频系数要适当，眼睛舒适即可

条件语句实现

- if_then 或case语句实现条件输出电路

 

□ 使用if_then语句实现条件输出

//端口变量说明与定义合并

//不用
//不用

//时钟触发(也可以信号变化触发)

```
//显示"1" Hexs[7:4]=4'b0001
```

```
//显示"0" Hexs[3:0]=4'b0010
```

endmodule

使用Case语句实现条件输出

四位七段动态显示实现



```
module disp_sync(input  [15:0] Hexs,  
                  input  [1:0] Scan,  
                  input  [3:0] point,  
                  input  [3:0] blink,  
                  output reg[3:0] Hex,  
                  output reg p,LE,  
                  output reg[3:0] AN);
```

//端口变量说明与定义合并

```
always @* begin
```

//信号变化触发 (组合电路不用时钟触发)

```
  case (Scan)
```

```
    2'b00 : begin Hex <= Hexs[3:0];   AN <= 4'b 1110; ... //同步输出
```

```
    2'b01 : begin Hex <= Hexs[7:4];   AN <= 4'b 1101; ... //同步输出
```


```
    2'b10 : begin Hex <= Hexs[11:8];  AN <= 4'b 1011; ... //同步输出
```

```
    2'b11 : begin Hex <= Hexs[15:12]; AN <= 4'b 0111; ... //同步输出
```

```
  endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

 



always 深入学习

□ 过程描述语句 **always**

- 对于复杂的电路行为，用assign赋值无法描述
- always可以用来描述复杂的信号传输过程
- 赋值必须是reg变量，但结果由电路综合决定，不一定是reg

Always @ (触发表达式)begin

//过程赋值

//条件语句

.....

end

□ 触发事件表达式有:

- 组全电路使用变量:
(a)、(a or b), 可用“*”代替
- 时序电路用时钟边沿:
(posedge clk) //上升沿
(negedge clk) //下降沿
(posedge clk or negedge res)
//上下边沿

□ 赋值

- 非阻塞赋值: **<=**, 触发边沿同时赋值(并行)
- 阻塞赋值: **=**, 先赋值再同步, 较难把握(组合电路)

□ 辅助模块: 时钟分频模块

- 实验经常需要用到各种不同频率的时钟
- 在要求不高时可以用计数器分频获取

辅助模块：时钟计数分频器



□ 32位时钟计数分频器

- 可输出 $2-2^{32}$ 分频信号，可用于一般非同步类时钟信号
- 延时较高，要求不高的时钟也可以用
- 本实验多位七段显示器动态扫描可用

```
module  clkdiv(input clk,
               input rst,
               output reg[31:0]clkdiv
               );

// Clock divider-时钟分频器

    always @ (posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst) clkdiv <= 0;
        else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;
    end

endmodule
```

Course Outline





设计工程一：Hex27Seg

◎ 设计实现十六进制七段显示译码器

☞ 兼容MC14495

☞ 省略Pin11=VCR和Pin4=h+i功能

◎ 仿真验证

☞ 设计时序仿真激励代码

☞ 仿真通过封装，名称：MC14495_ZJU

◎ 说明

☞ 电路描述文档命名约定(非后缀)

○ 原理：???_sch


○ 代码：???

○ 测试：???_test

○ 封闭：原理图模块封装模块符号去掉“_sch”

◆ 符号改名用另存

◆ 注意校对模块调用名称

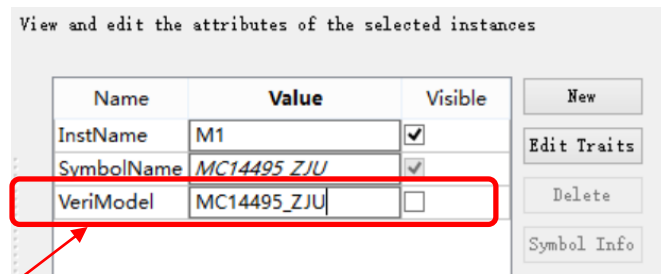



设计要点

◎新建工程： Hex27Seg

☞ Hex to seven segment decoder

◎设计七段显示模块

☞ 模块命名：MC14495_ZJU

☞ 验证表达式并原理图输入

$$a = \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_1D_0 + \bar{D}_3D_2\bar{D}_1\bar{D}_0 + D_3\bar{D}_2D_1D_0 + D_3\bar{D}_2D_1\bar{D}_0$$

$$b = \bar{D}_3D_2\bar{D}_1D_0 + D_2D_1\bar{D}_0 + D_3D_2\bar{D}_0 + D_3D_1D_0$$

$$c = \bar{D}_3\bar{D}_2D_1\bar{D}_0 + D_3D_2\bar{D}_0 + D_3D_2D_1$$

$$d = \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_1D_0 + \bar{D}_3D_2\bar{D}_1\bar{D}_0 + D_2D_1D_0 + \bar{D}_3D_2D_1\bar{D}_0$$


$$e = \bar{D}_3D_0 + \bar{D}_3D_2\bar{D}_1 + \bar{D}_2\bar{D}_1D_0$$

$$f = \bar{D}_3\bar{D}_2D_0 + \bar{D}_3\bar{D}_2D_1 + \bar{D}_3D_1D_0 + D_3D_2\bar{D}_1D_0$$

$$g = \bar{D}_3\bar{D}_2\bar{D}_1 + \bar{D}_3D_2D_1D_0 + D_3D_2\bar{D}_1\bar{D}_0$$

◎ 仿真测试


- ☞ 设计测试代码
- ☞ 封装符号图并修改

 

```
for (i=0; i<=15;i=i+1) begin
#50;
{D3,D2,D1,D0}=i;
point = i;
end

#50;
i=i+1;
assign LE = 1;
end
```

参考激励

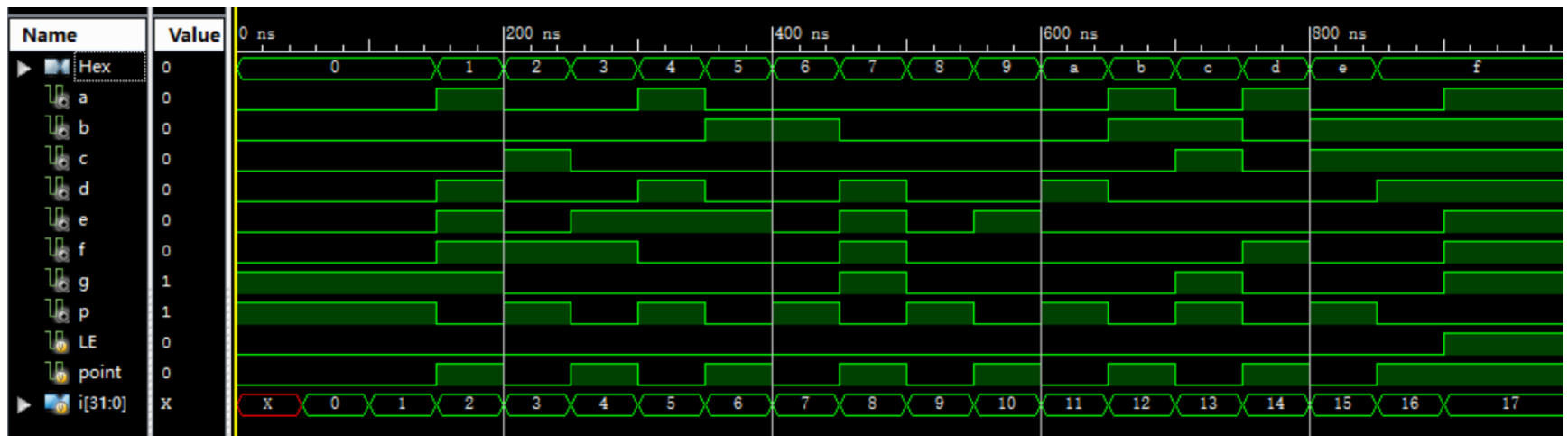



◎ 学习Veri代码描述

- ☞ 打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述

◎ 设计顶层模块

Ⓔ Hex27Seg_sch, 设置为顶层模块

Ⓔ 调用MC14495_ZJU模块

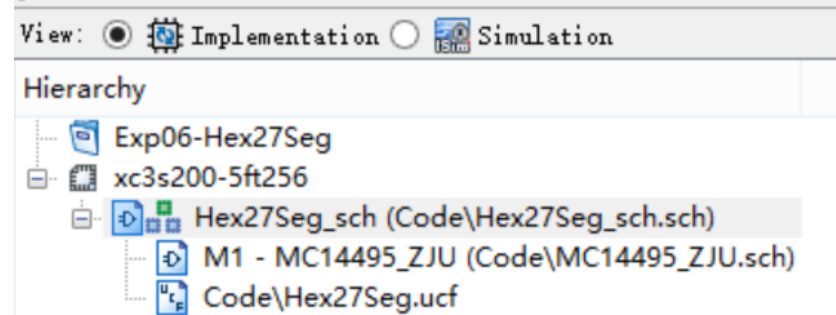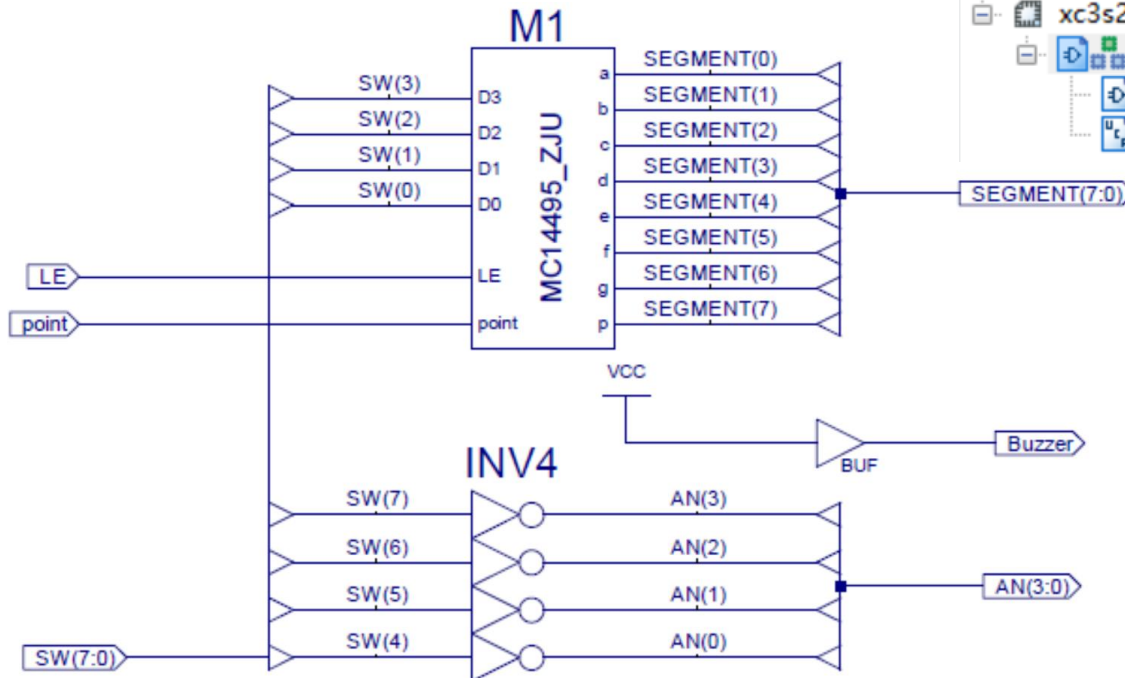

物理验证

□ UCF引脚定义

□ 输入

- $SW[3:0]=AN[3:0]$
- $SW[7:4]=D_3D_2D_1D_0$
- $SW[14]=p$
- $SW[15]=LE$

□ 输出


- $SEGMENT=g\sim a, p, AN=AN$

□ 根据设计修改UCF

```
#MC14495-ZJU
#switch
NET "SW[0]"      LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15; #to AN[3]
NET "SW[1]"      LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15; #to AN[2]
NET "SW[2]"      LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15; #to AN[1]
NET "SW[3]"      LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15; #to AN[0]
NET "SW[4]"      LOC = Y13  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #D3
NET "SW[5]"      LOC = Y12  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #D2
NET "SW[6]"      LOC = AD11  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #D1
NET "SW[7]"      LOC = AD10  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #D0
#NET "SW[8]"      LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
#NET "SW[9]"      LOC = AE12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
#NET "SW[10]"     LOC = AF12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
#NET "SW[11]"     LOC = AE8  | IOSTANDARD = LVCMOS15;
#NET "SW[12]"     LOC = AF8  | IOSTANDARD = LVCMOS15;
#NET "SW[13]"     LOC = AE13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "point"      LOC = AF13  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #SW[14]
NET "LE"         LOC = AF10  | IOSTANDARD = LVCMOS15; #SW[15]

#Arduino-Sword-002-Basic IO
NET "Buzzer"     LOC = AF24  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22  | IOSTANDARD = LVCMOS33; #a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24  | IOSTANDARD = LVCMOS33; #b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23  | IOSTANDARD = LVCMOS33; #g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22  | IOSTANDARD = LVCMOS33; #point

NET "AN[0]"      LOC = AD21  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[1]"      LOC = AC21  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]"      LOC = AB21  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]"      LOC = AC22  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```

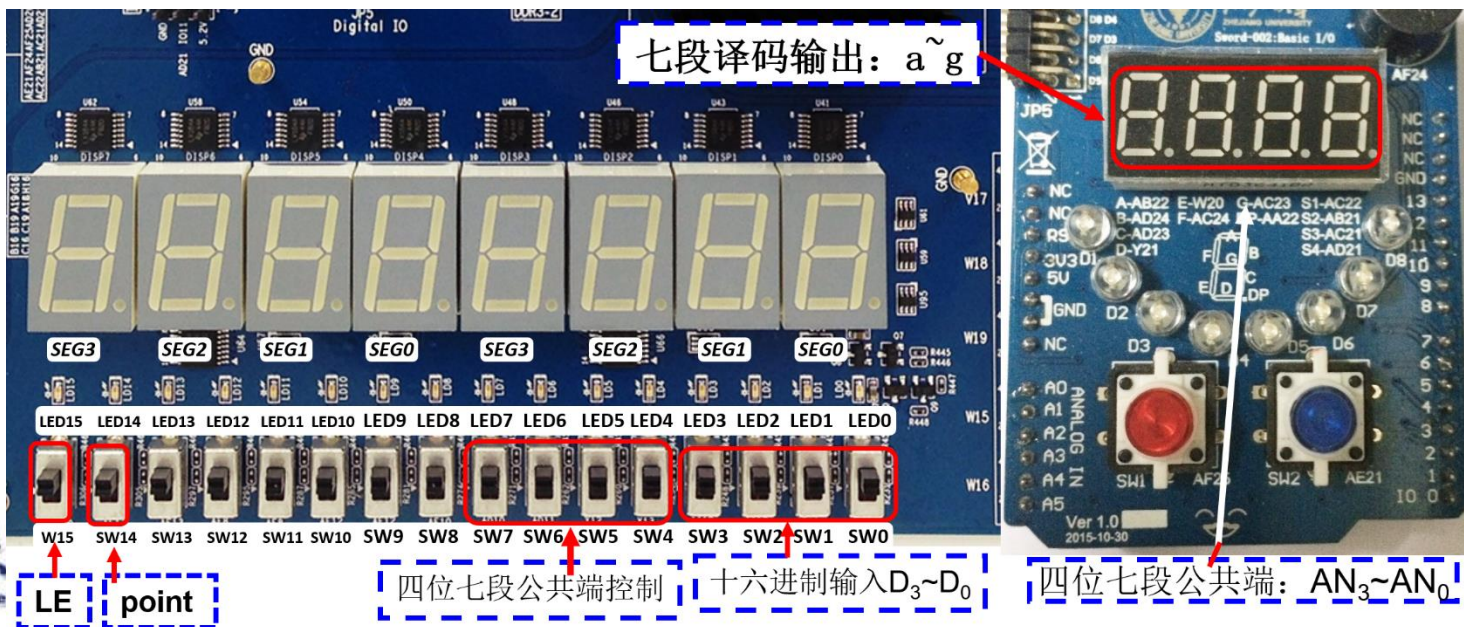



设计工程二： Hex427Seg

◎ 设计4位七段码显示模块

◎ 说明

☞ 顶层模块名：Hex427Seg_sch

◎ 原理图输入

◎ 调用模块实现

- ◆ 调用MC14495(从Hex27Seg工程复制)
- ◆ 设计调用扫描同步输出模块，符号：dispsync.sym(制作)
- ◆ 设计调用辅助时钟分频模块，符号：clkdiv.sym(制作)

设计要点

□ 新建工程

- 复制MC14495_ZJU138逻辑符号到当前工程根目录
 - MC14495.sym



- 复制MC14495.sch代码存放目录

■ 设计动态扫描同步输出模块

- 模块名: dispsync.v
- 用Verilog HDL设计
- 制作逻辑符号并修改: dispsync.syn


■ 设计通用计数分频模块

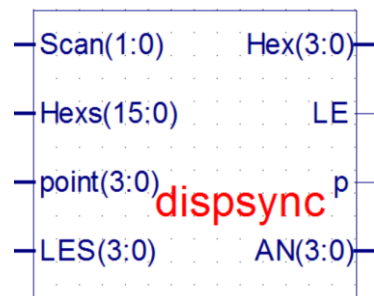 - 模块名: clkdiv.v
- 用Verilog HDL设计
- 制作逻辑符号并修改: clkdiv.sym



- VCC是电源实例，用于逻辑画图，实现逻辑“1”
- GND是地线实例，用于逻辑画图，实现逻辑“0”
- 固定显示1234=0100-0011-0010-0001

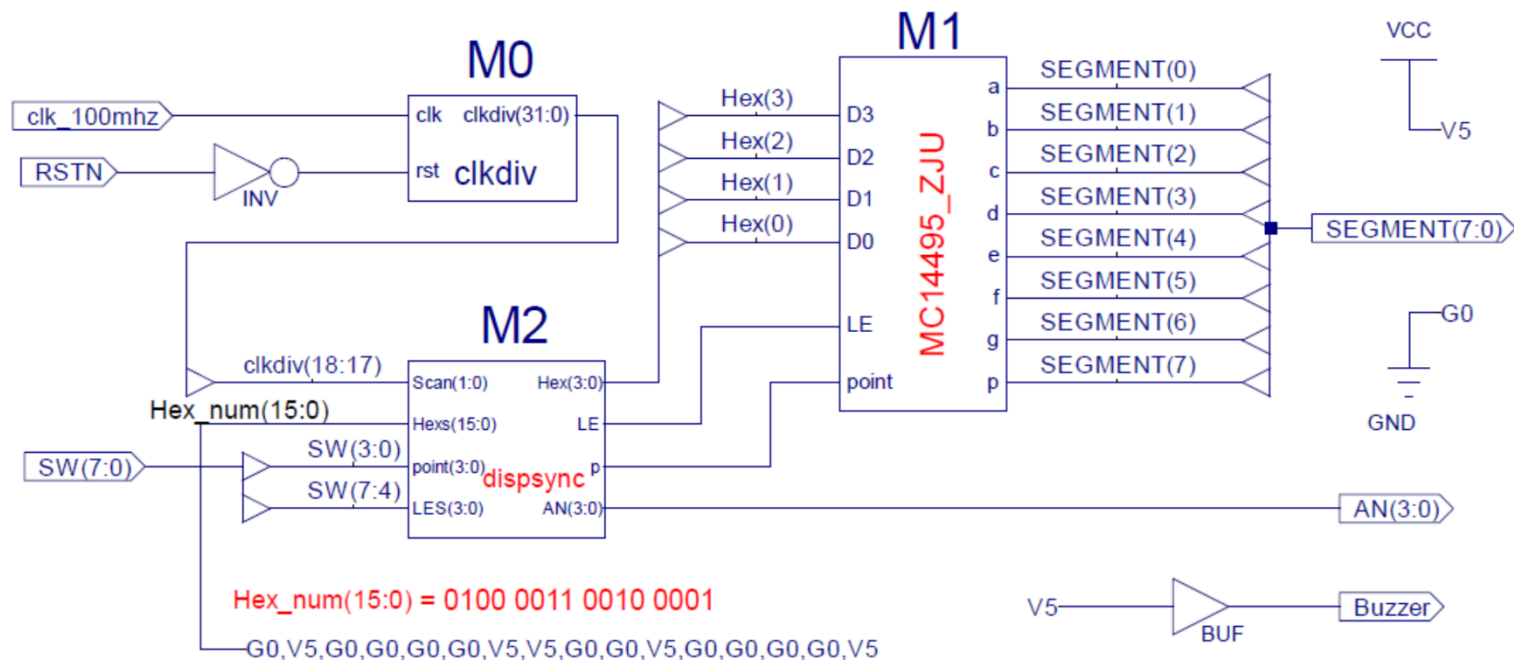- 输入Hex_num= G0,V5,G0,G0,G0,G0,V5,V5,G0,G0,V5,G0,G0,G0,G0,V5



物理验证

□ UCF引脚定义

□ 输入

- 使能控制: $SW[7:4]=LE[3:0]$
- 小数点输入: $SW[3:0]=point[3:0]$
- 复位: RSTN(阵列键盘右边第二个红键)


□ 输出

- $a\sim g, p=SEGMENT$
- $AN[3:0]$

□ 根据设计修改UCF

```
#Created by Constraints Editor (xc7k160t-ffg676-21) - 2015/06/20
#系统时钟
NET "clk_100mhz" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "clk_100mhz" TNM_NET = TM_CLK ;
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;
#Reset or CR
NET "RSTN" LOC = W13 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
```

新增ucf引脚

 



设计工程三(选修): Hex827Seg

◎ 设计8位七段码显示模块

◎ 二种实验方式

- ◎ 用Arduino Sword-002子板四位动态扫描扩展
- ◎ 用主板调用P2S模块输出静态显示

◎ 说明

⌘ 顶层模块名: Hex827Seg_sch


- ◎ 原理图输入
- ◎ 调用模块实现
 - ◆ 调用MC14495(Hex27Seg工程复制)
 - ◆ 调用辅助时钟分频模块, 符号: clkdiv.sym(制作)
 - ◆ 修改4位七段扫描同步输出模块, 符号: dispsync32.sym
或设计八位七段静态译码模块(HexTo8SEG8), 调用P2S输出

参考设计：静态译码-调用P2S输出



□ 八位七段显示器结构

■ 静态译码移位输出模块结构：Sseg_Dev

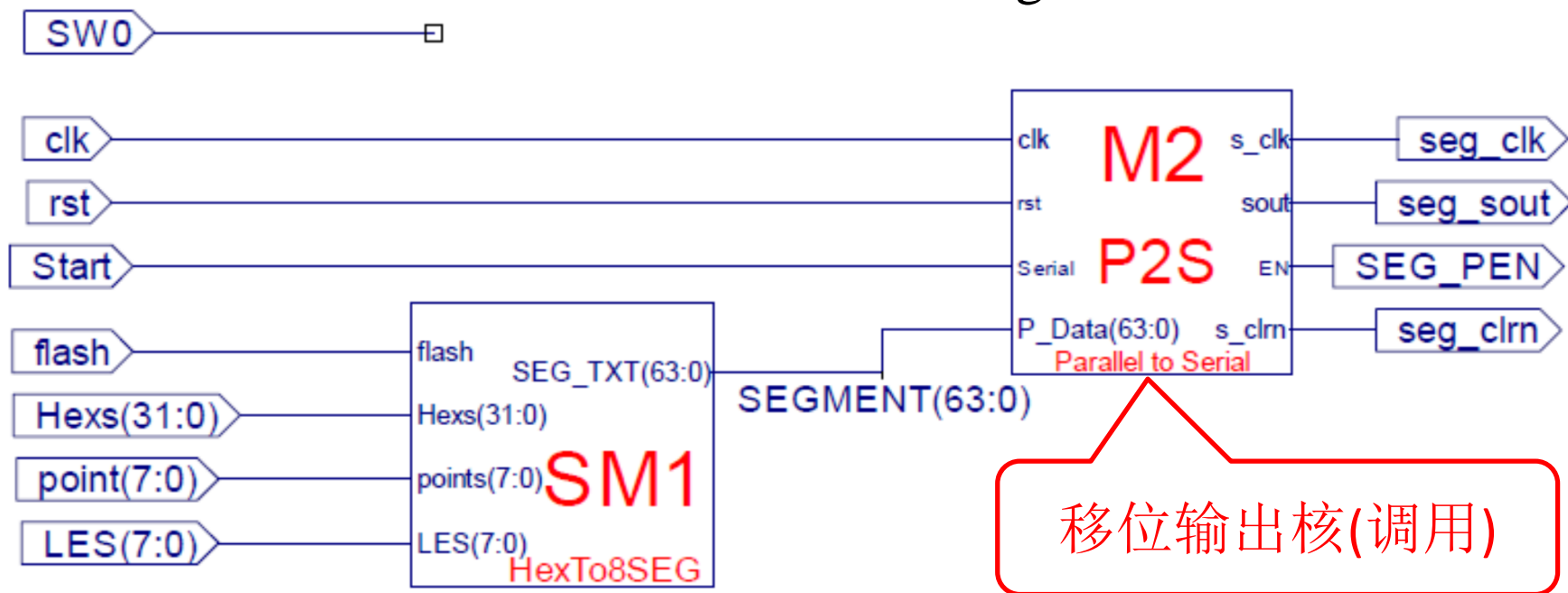

#七段码串行移位接口

```
NET "seg_clk"  
NET "seg_clrn"  
NET "seg_sout"  
NET "SEG_PEN"
```

```
LOC = M24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;  
LOC = M20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;  
LOC = L24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;  
LOC = R18 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```



HexTo8SEG模块结构

```
module HexTo8SEG(input [31:0] Hexs,          //端口变量说明与定义合并
//
                input [2:0] Scan,
                input [7:0] points,
                input [7:0] LES,
                input flash,
                output[63:0] SEG_TXT
);
```

```
Hex2Seg HTS0 (Hexs[31:28], LES[7], points[7], flash, SEG_TXT[7:0]);
Hex2Seg HTS1 (Hexs[27:24], LES[6], points[6], flash, SEG_TXT[15:8]);
Hex2Seg HTS2 (Hexs[23:20], LES[5], points[5], flash, SEG_TXT[23:16]);
Hex2Seg HTS3 (Hexs[19:16], LES[4], points[4], flash, SEG_TXT[31:24]);
Hex2Seg HTS4 (Hexs[15:12], LES[3], points[3], flash, SEG_TXT[39:32]);
Hex2Seg HTS5 (Hexs[11:8], LES[2], points[2], flash, SEG_TXT[47:40]);
Hex2Seg HTS6 (Hexs[7:4], LES[1], points[1], flash, SEG_TXT[55:48]);
Hex2Seg HTS7 (Hexs[3:0], LES[0], points[0], flash, SEG_TXT[63:56]);
```


endmodule

```
module Hex2Seg(input[3:0]Hex,
input LE,
input point,
input flash,
output[7:0]Segment
);
wire en = LE & flash;
MC14495_ZJU MSEG(.D3(Hex[3]),.D2(Hex[2]),.D1(Hex[1]),.D0(Hex[0]),.LE(en),.point(point),
.a(a),.b(b),.c(c),.d(d),.e(e),.f(f),.g(g),.p(p));
assign Segment = {a,b,c,d,e,f,g,p}; //p,g,f,e,d,c,b,a
endmodule
```

什么用途？
应输入什么？


物理验证参考

顶层验证模块

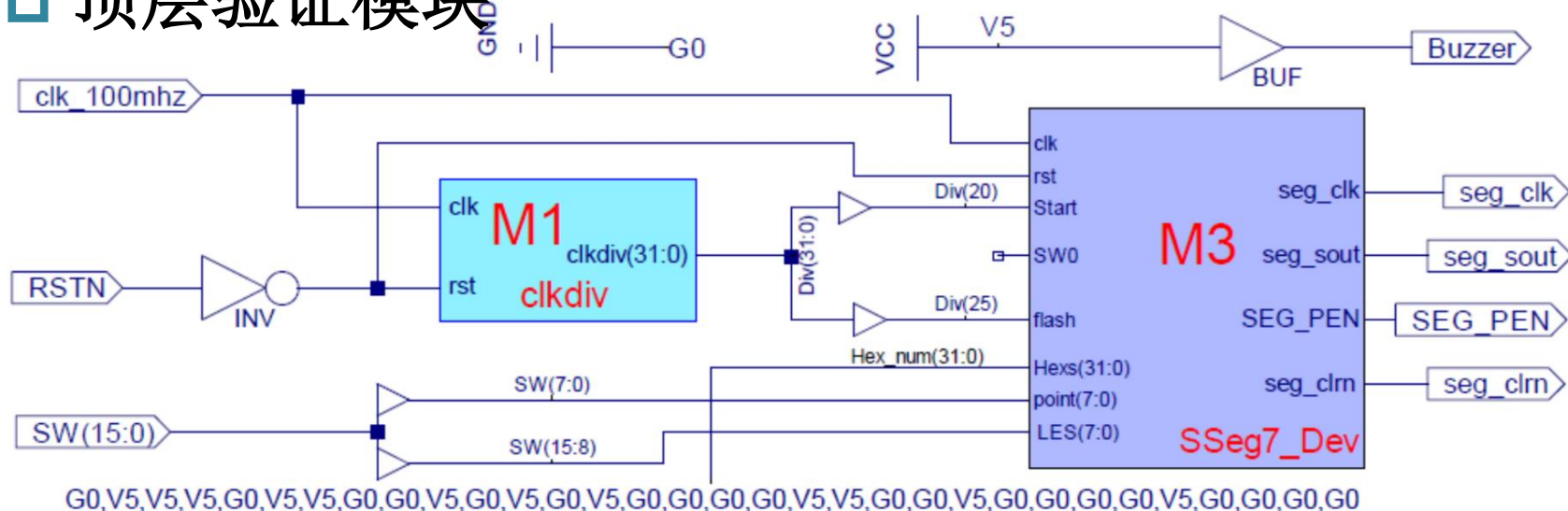

G0,V5,V5,V5,G0,V5,V5,G0,G0,V5,G0,V5,G0,G0,G0,V5,V5,G0,G0,V5,G0,G0,G0,G0,V5,G0,G0,G0,G0

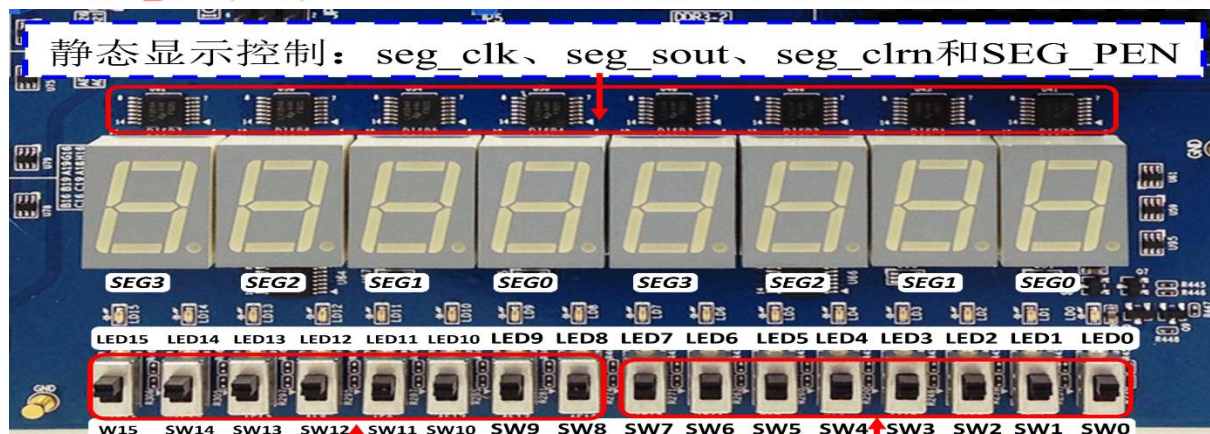Hex_num(31:0) = 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 10010 0001 0000



静态显示控制: seg_clk、seg_sout、seg_clm和SEG_PEN

七段显示使能LES


八位七段码小数点point

思考题



- 如何最简单地修改工程实现共阴七段译码？
- 如何实现多于4位十六进制数显示？
- 怎么实现七段码特殊符号显示？

- 如习题3-32:

 

- 在多位七段显示中，如何使其中某位闪烁？
 - 如交通信号闪烁倒计时(秒)
 - 提示：利用使能信号LE
- 如何将一些特殊的时序电路转化为计数+组合电路？
 - 如本实验动态扫描，习题3-7也是



同学们：每次做完实验请整理好实验台，放好仪器，理清桌面。

Thank you!

